

# Projeto e Construção de Circuitos Eletrônicos


**Conceitos Fundamentais** 




A Lei de Ohm estabelece que a corrente elétrica (I) que passa por um condutor é diretamente proporcional à tensão (V) aplicada e inversamente proporcional à resistência (R) do material, expressa pela fórmula  $V = I \times R$ .

A equação P=V×I estabelece que a potência elétrica é o produto da tensão e da corrente, significando que a energia consumida ou convertida em um circuito aumenta conforme aumentam esses dois parâmetros.

$$V = R \times I$$
  $P = V \times I$ 

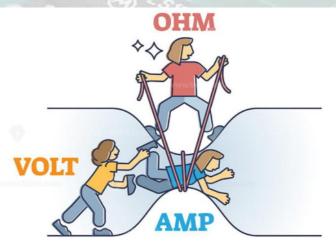



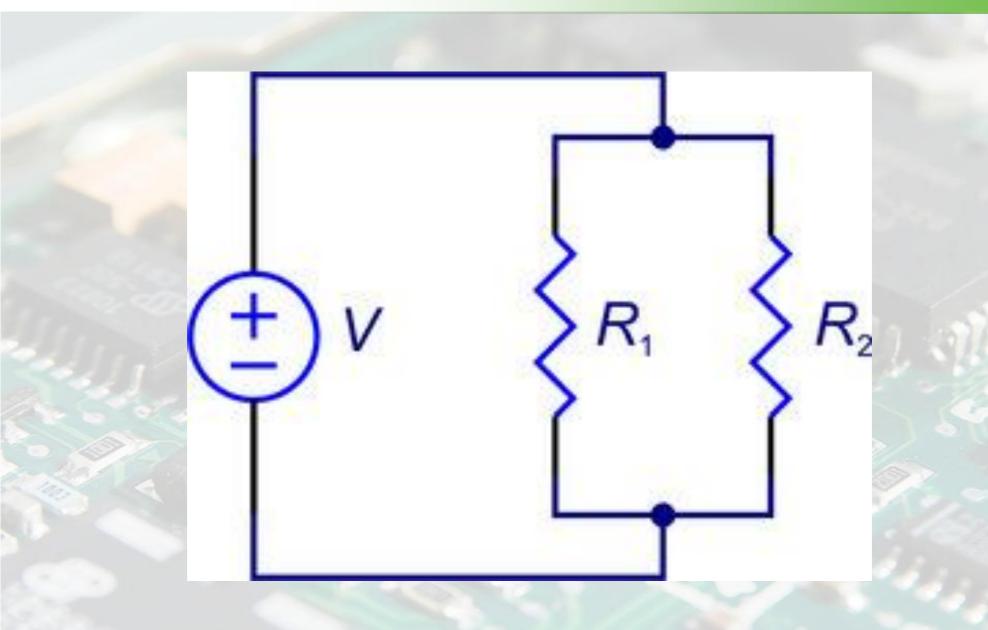




#### **Resistores:**





#### **Resistores:**

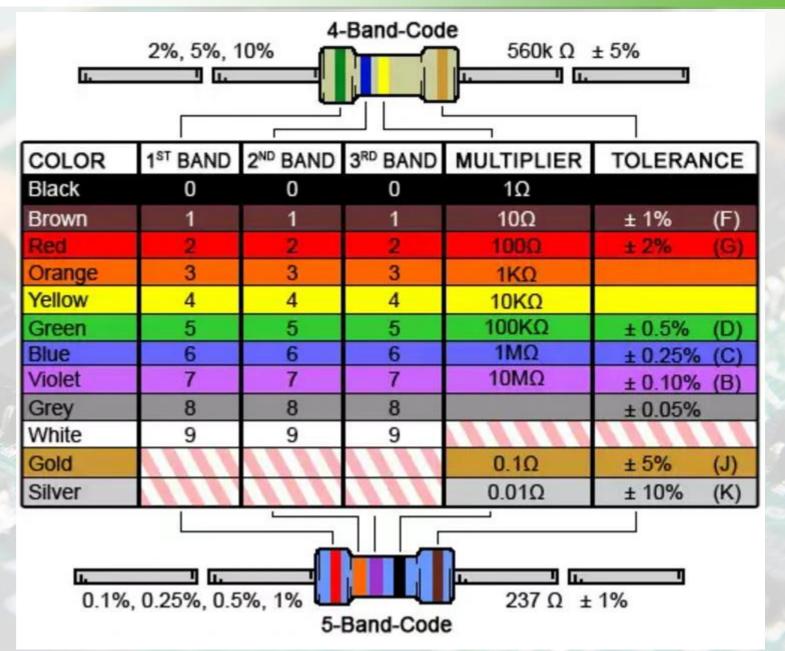



# **Capacitores:**



Aluminium Electrolytic Capacitor



**PCB Mount** Electrolytic Capacitor (Radial)



Wired Ended Electrolytic Capacitor (Axial)



**Surface Mount** Electrolytic Capacitor



Motor Run Capacitor



Dipped Silver Mica Capacitor



Suppressor Capacitor



Three Terminal Capacitor




Solid Chip **Tantalum** Capacitor



Surface Mount Radial Ceramic Ceramic Capacitor



Capacitor (Monolithic)

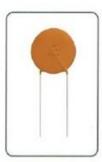

Ceramic Disc Capacitor



Polyester Capacitor (Film, Mylar)




Polypropylene Capacitor



Memory Back-up Capacitor



Trimmer Capacitor

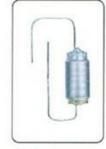

Polystyrene Capacitor



Solid Tantalum **Polarized Capacitor** 








## Indutores:





## **Diodos:**

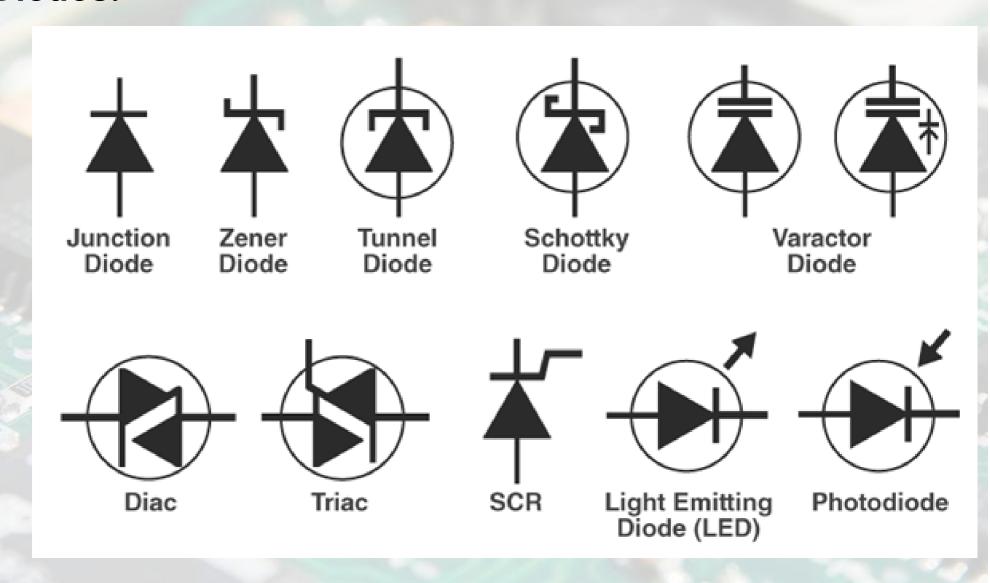



## **Diodos:**







## Transistor Bipolar de Junção (BJT)

- Características Técnicas:

Estrutura com três regiões dopadas (emissor, base e coletor) e funcionamento baseado na injeção e recombinação de portadores minoritários.

Disponíveis nas configurações NPN e PNP, o que influencia na polaridade dos sinais e na forma de acionamento.


- Aplicações Típicas:

Amplificação de Sinais: Utilizados em amplificadores de áudio e RF, onde a linearidade é crucial.

Circuitos de Comutação: Empregados em drivers de baixa potência, chaves eletrônicas e circuitos lógicos analógicos.



## Transistor Bipolar de Junção (BJT)

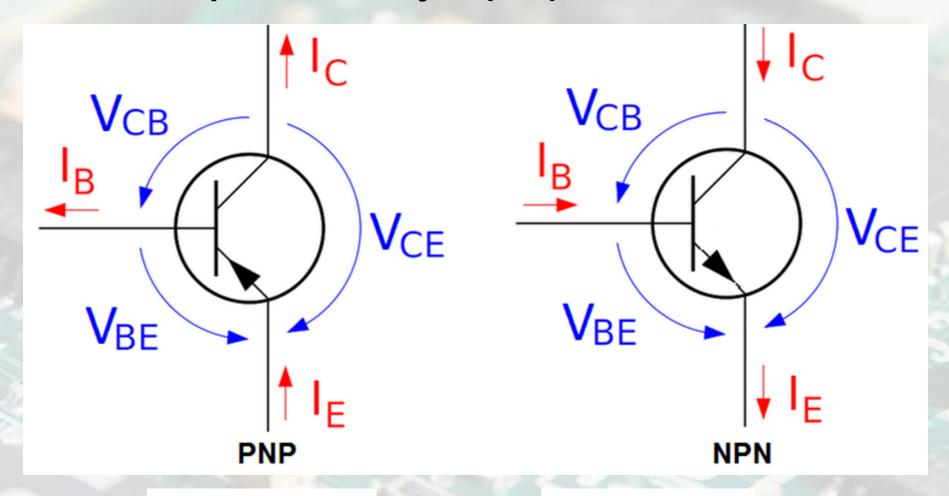


$$I_e = I_c + I_b$$

$$I_c = \beta \cdot I_b$$



## Transistor Bipolar de Junção (BJT)

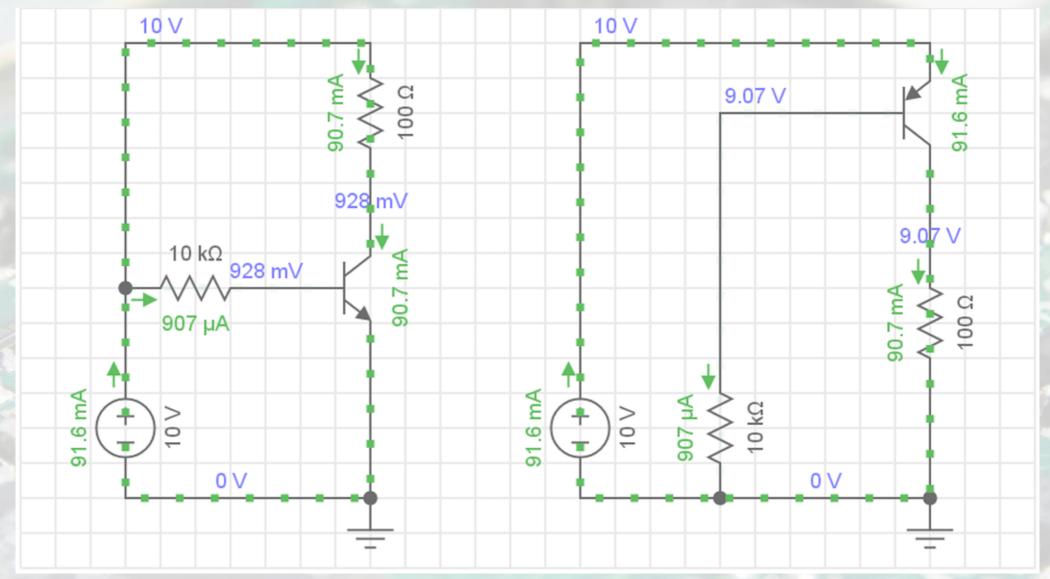



## Transistores de Efeito de Campo (FET)

Os FETs são amplamente utilizados devido à alta impedância de entrada e eficiência em comutação rápida.

a) MOSFET (Metal-Oxide Semiconductor FET)

Características Técnicas:

Alta impedância de entrada e disponíveis em canais N e P, tipicamente utilizados em comutação.


Aplicações Típicas:


Fontes Chaveadas, Inversores, Drivers de LED e Circuitos de Comutação. Circuitos Útil em aplicações que exigem baixa perda e alta eficiência.



## Transistores de Efeito de Campo (FET)

a) MOSFET

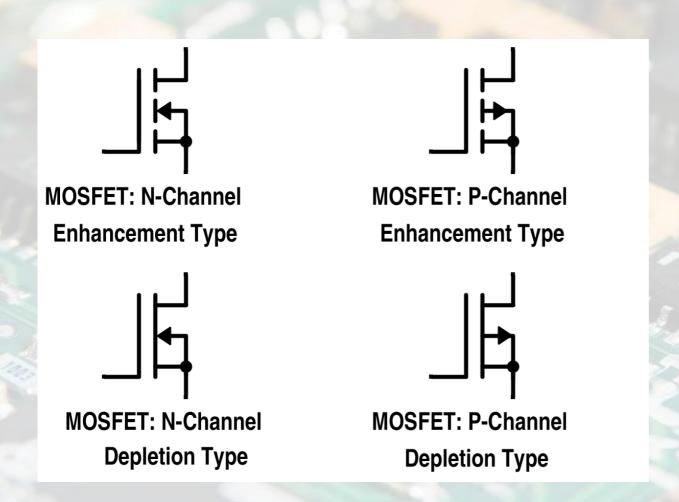

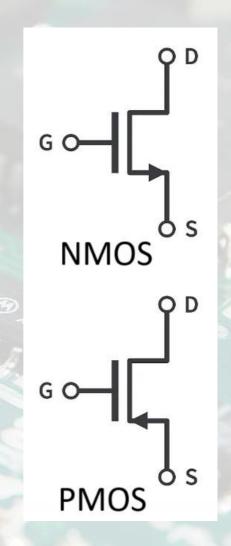



## Transistores de Efeito de Campo (FET)

b) JFET (Junction FET)

Características Técnicas:

Gate(G)

Gate(G)

Gate(G)

Source(S)

N-channel JFET

P-channel JFET


Menor ruído e operação em regime linear, indicado para estágios iniciais de amplificação.

## Aplicações Típicas:


Amplificadores de Sinais de Baixa Potência: Onde a linearidade e o baixo ruído são fundamentais, como em pré-amplificadores de áudio.



## Polarização MOSFET canal n

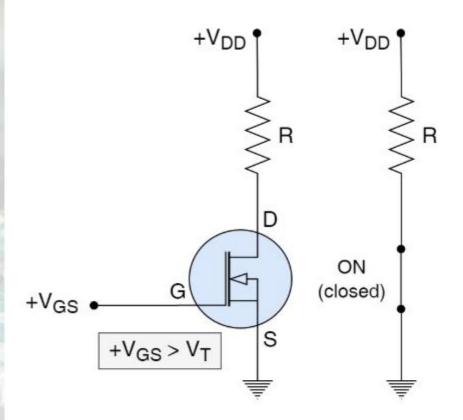


Biasing of n-channel eMOSFET (ON Switch)

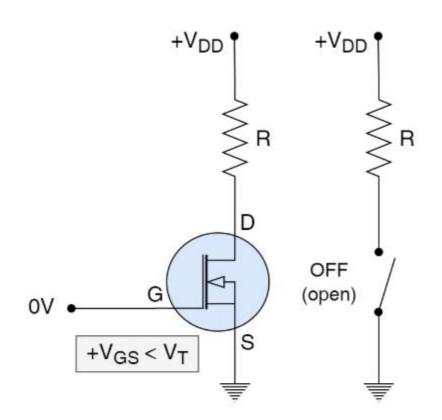


Biasing of n-channel eMOSFET (ON Switch)



## **Driver para MOSFET**

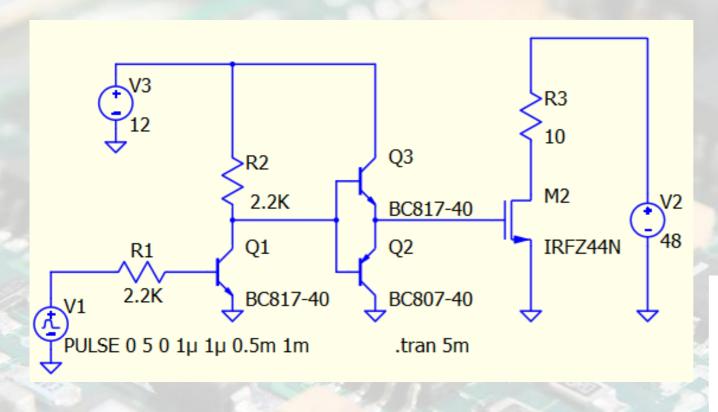

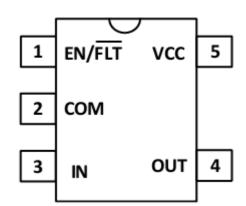



## Transistor Bipolar de Porta Isolada (IGBT)

- Características Técnicas:


Combina a facilidade de acionamento dos MOSFETs (portas isoladas) com a robustez e capacidade de corrente dos BJTs.

Adequado para operar em alta tensão e alta corrente, com

eficiência em comutação.

- Aplicações Típicas:

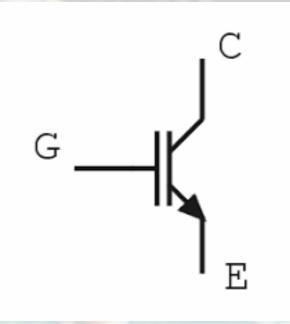Acionamento de motores industriais, inversores e conversores de energia.





## Embalagens de transistor:











## Reguladores lineares de tensão:

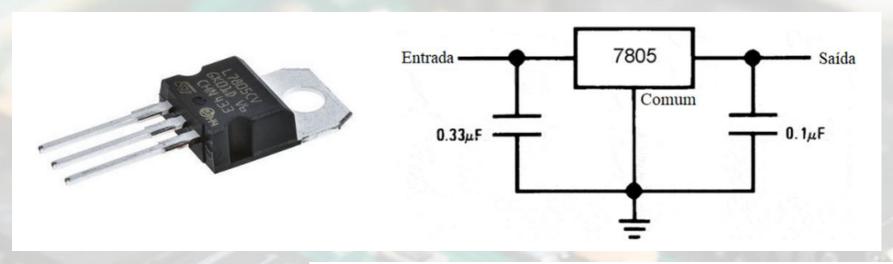

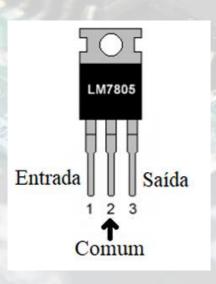


DISPOSITIVO	SAÍDA	ENTRADA	TEMPERATURA
LM7805	5,0V	7 to 20	0 to 125 °C
LM7806	6,0V	8 to 20	0 to 125 °C
LM7808	8,0V	10.5 to 23	0 to 125 °C
LM7809	9,0V	11.5 to 24	0 to 125 °C
LM7810	10,0V	12.5 to 25	0 to 125 °C
LM7812	12,0V	14.5 to 27	0 to 125 °C
LM7815	15,0V	17.5 to 30	0 to 125 °C
LM7818	18,0V	20.5 to 33	0 to 125 °C
LM7824	24,0V	26.5 to 39	0 to 125 °C

#### Professor Ricardo Kerschbaumer




## Reguladores lineares de tensão:

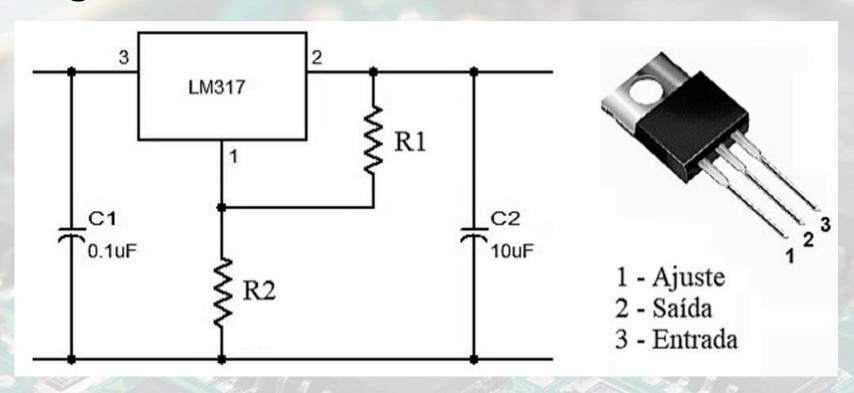

$$V_s = 1,25 \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) + I_{aj} \cdot R_2$$





## Reguladores lineares de tensão:

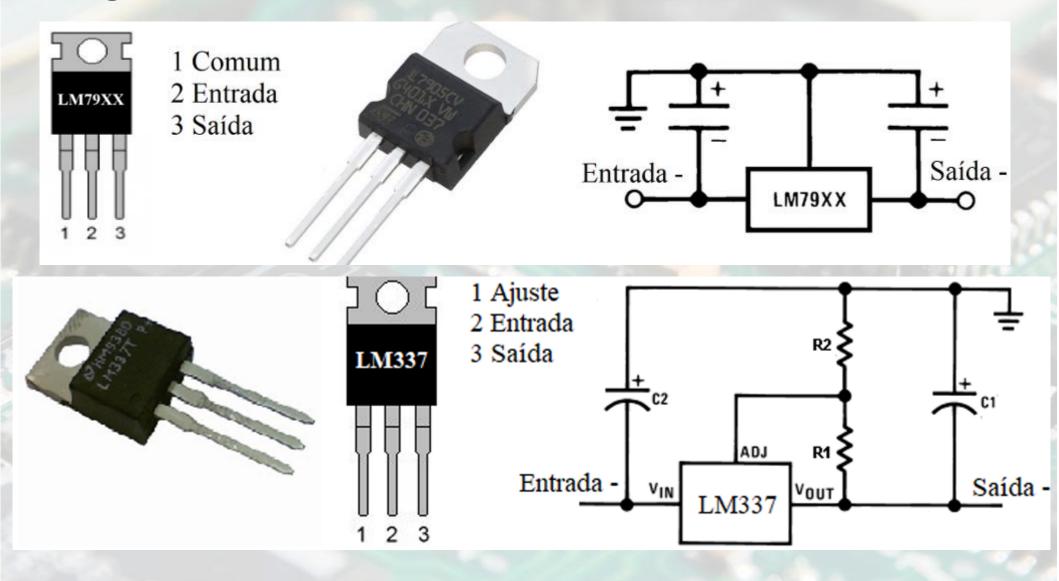



## Reguladores de tensão chaveados:

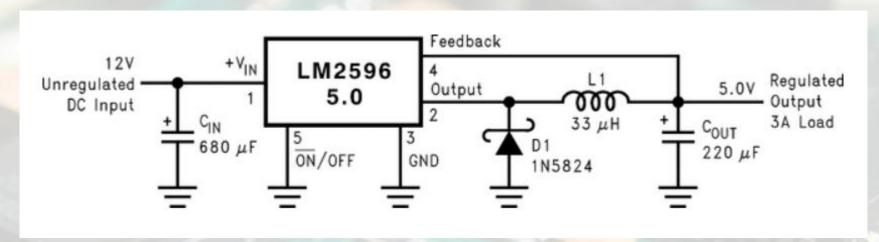


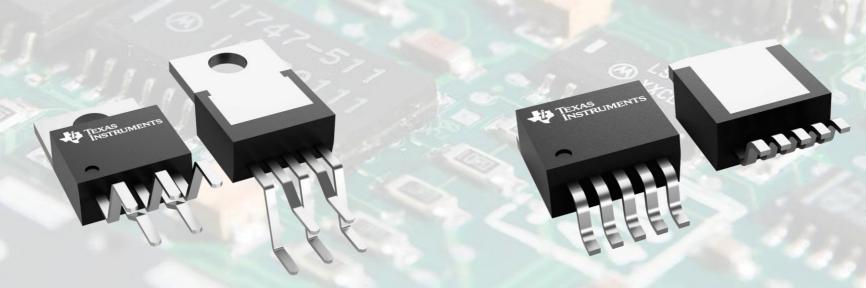


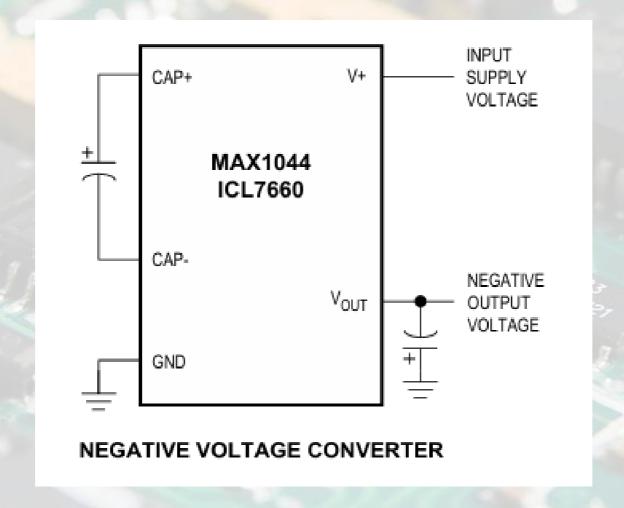
#### Conversores de tensão:

Produzem tensão negativa a partir de uma fonte positiva.





#### **Condutores:**

#### Fio Esmaltado

Descrição: Fio de cobre com isolamento por camada de esmalte.

Aplicação: Enrolamentos de transformadores, motores e indutores, onde as

propriedades magnéticas e térmicas são determinantes.

#### Fio de Cobre Nu

**Descrição:** Condutor sem isolamento, geralmente utilizado onde o isolamento é provido por outras técnicas (solda, conexões, etc.).

Aplicação: Instalações industriais e soldagens diretas.

#### Fio Isolado de Cobre

**Descrição:** Fio revestido com materiais isolantes (PVC, XLPE, etc.), garantindo proteção contra curto-circuitos e interferências.

**Aplicação:** Redes internas de eletrodomésticos, instalações residenciais e circuitos eletrônicos.

#### Fio de Alumínio (Nu ou Isolado)

**Descrição:** Alternativa ao cobre, oferecendo menor peso e custo, porém com menor condutividade.

**Aplicação:** Linhas de distribuição aérea, redes de energia e grandes instalações onde a redução de peso é importante.



#### **Condutores:**

## Cabo Simples

Descrição: Condutor único com isolamento.

Aplicação: Fiações internas e conexões de baixa corrente.

#### Cabo Paralelo

**Descrição:** Composto por dois ou mais condutores dispostos paralelamente.

**Aplicação:** Sistemas de baixa tensão, comunicação e circuitos de controle (ex.: cabos paralelos usados em impressoras antigas).

## Cabo PP (Polipropileno)

**Descrição:** Cabo flexível com isolamento em polipropileno, oferecendo boa resistência térmica e mecânica.

**Aplicação:** Instalações elétricas residenciais e em automação industrial.



#### **Condutores:**

#### Cabo Flexível

**Descrição:** Projetado para suportar movimentos e curvaturas constantes.

**Aplicação:** Equipamentos móveis, eletrodomésticos portáteis e aplicações onde a mobilidade do condutor é essencial.

#### Par Trançado

- **1. Descrição:** Dois condutores trançados para cancelamento de ruídos eletromagnéticos.
- **2. Aplicação:** Redes de dados e telefonia (ex.: cabos UTP e STP usados em Ethernet).

#### Cabo Coaxial

**Descrição:** Composto por um condutor central, camada dielétrica e blindagem metálica.

**Aplicação:** Transmissão de sinais de RF, TV, internet e sistemas de vídeo.



#### **Condutores:**

## Cabo de Fibra Óptica

**Descrição:** Utiliza fibras de vidro ou plástico para transmitir sinais via luz.

**Aplicação:** Redes de comunicação, internet de alta velocidade e telecomunicações.

#### Cabo Blindado

**Descrição:** Possui camada metálica (ou malha de fios) para proteção contra interferências eletromagnéticas.

**Aplicação:** Ambientes industriais e instalações onde há forte presença de ruídos eletromagnéticos.

#### Cabo Flat/Ribbon

**Descrição:** Condutores dispostos paralelamente em formato de fita.


**Aplicação:** Conexões internas de computadores, equipamentos eletrônicos e sistemas embarcados.



## Impedância e efeito pelicular:

A impedância de um condutor é a combinação da resistência com a reatância (indutiva e/ou capacitiva) que o cabo apresenta em uma determinada frequência.

Linha de transmissão

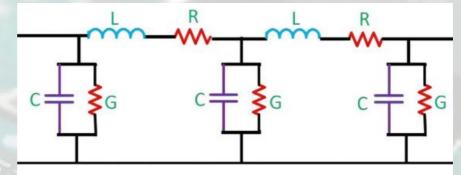


O efeito pelicular é a tendência da corrente alternada se concentrar na superfície do condutor, reduzindo a área efetiva de condução e aumentando a resistência em altas frequências.


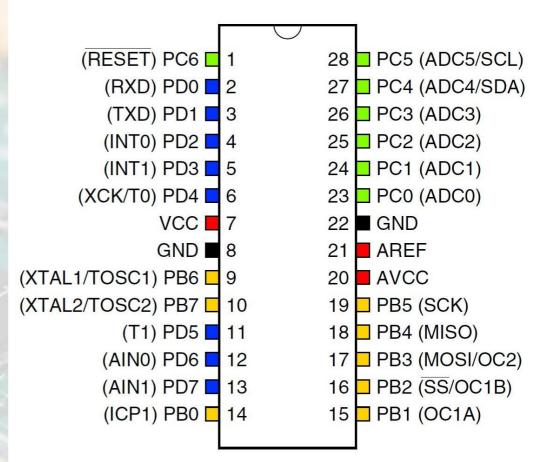
## Alimentação de circuitos integrados:

Diferenças entre Vcc, Vdd, Vss, AGND, VGND, AVCC, DVCC etc.





## Alimentação de circuitos integrados:

Vcc e Vee

Vcc (Voltage Common Collector):

- Usado originalmente em circuitos bipolares, indica alimentação positiva aplicada ao coletor dos transistores NPN.
- Hoje é sinônimo geral de tensão positiva de alimentação em circuitos analógicos ou digitais.

## **Vee** (Voltage Emitter Emitter):

 Tensão negativa aplicada ao emissor dos transistores bipolares, indicando alimentação negativa ou referência negativa em circuitos analógicos e amplificadores operacionais.



## Alimentação de circuitos integrados:

Tensões Específicas para Circuitos Analógicos e Digitais:

## **AVCC (Analog VCC)**

- •Alimentação positiva exclusiva para circuitos analógicos dentro de sistemas mistos.
- •Separada da DVCC para evitar ruídos provenientes dos circuitos digitais.

## **DVCC (Digital VCC)**

- •Alimentação positiva exclusiva para circuitos digitais em sistemas mistos.
- •Normalmente separada da AVCC para garantir estabilidade e integridade dos sinais digitais, reduzindo interferências cruzadas (crosstalk).



## Alimentação de circuitos integrados:

Vdd e Vss

Vdd (Voltage Drain Drain):

- Utilizado em tecnologia MOS (CMOS, NMOS, PMOS), representa a tensão positiva aplicada ao terminal dreno dos MOSFETs tipo N.
- Comumente encontrado em circuitos digitais CMOS e microcontroladores.

## **Vss** (Voltage Source Source):

- Em circuitos MOS indica a referência negativa ou terra (0 V) aplicada ao terminal fonte dos MOSFETs tipo N.
- Equivalente ao "ground" (GND) em sistemas digitais CMOS.



## Diferentes Tipos de Terra (GND):

#### **AGND (Analog Ground)**

- •Terra analógico, utilizado para circuitos analógicos.
- •Deve ser mantido separado do terra digital para minimizar interferências e ruídos nos sinais analógicos, especialmente em sistemas mistos (analógico/digital).

#### **DGND (Digital Ground)**

- •Terra digital, específico para circuitos digitais.
- •Separado do AGND para evitar que ruídos gerados por circuitos digitais afetem os circuitos analógicos sensíveis.

## **VGND** (Virtual Ground)

- •Terra virtual, criado artificialmente em amplificadores operacionais ou circuitos de referência onde não há conexão direta com o terra físico.
- •Comumente usado em fontes simétricas, amplificadores e conversores analógico-digitais.



#### Ruídos e interferências

O ruído induzido e gerado em placas eletrônicas ocorre principalmente devido as características dos semicondutores (principalmente ruído térmico) e interferência eletromagnética entre trilhas próximas, loops de terra inadequados e componentes que realizam chaveamento rápido.

Este tipo de ruído pode ser induzido magneticamente (acoplamento indutivo), através de variações rápidas de corrente, ou capacitamente (acoplamento capacitivo), devido a variações rápidas de tensão entre trilhas adjacentes. Trilhas muito extensas ou mal projetadas atuam como antenas, captando e irradiando ruidos.

Fontes chaveadas também são uma fonte comum de ruídos.



#### Como reduzir os ruídos

Para minimizar esses efeitos, recomenda-se o uso de layouts cuidadosos com planos de terra sólidos, capacitores de desacoplamento próximos aos componentes ativos, blindagem adequada e separação física entre circuitos sensíveis e ruidosos.

Elementos externos também podem ser responsáveis pela geração e indução de ruídos, assim o uso de filtros nas entradas e a separação física das fontes de ruído é sempre importante



#### Capacitores de desacoplamento:

A principal finalidade dos capacitores de desacoplamento é fornecer um caminho curto para ruídos e transientes de alta frequência gerados durante as comutações rápidas de dispositivos digitais ou variações rápidas de consumo em circuitos analógicos.


Geralmente valores entre 10 nF a 100 nF (cerâmicos) próximos aos terminais do CI. Capacitores eletrolíticos ou de tântalo (1 µF a 47 µF) são usados para filtragem adicional em linhas de alimentação gerais. multicamada Tipos utilizados:



#### Capacitores de desacoplamento:

Devem ser colocados o mais próximo possível dos terminais de alimentação e GND dos componentes ativos, especialmente em circuitos digitais, analógicos sensíveis

e de RF.

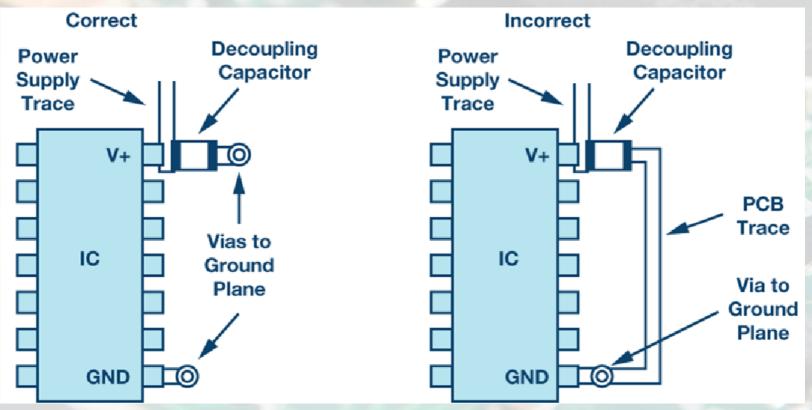



#### Filtros passivos:

#### **Filtros Capacitivos**


**Função:** Reduzem ruídos de alta frequência por meio da baixa impedância dos capacitores, desviando ruídos para o terra.


Aplicações Típicas: Capacitores eletrolíticos (baixa frequência) e cerâmicos multicamada (alta frequência) são empregados próximos às fontes e circuitos

integrados.





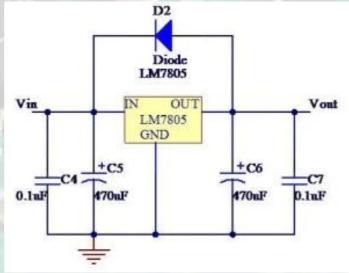

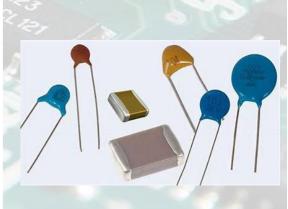



#### Filtros passivos:

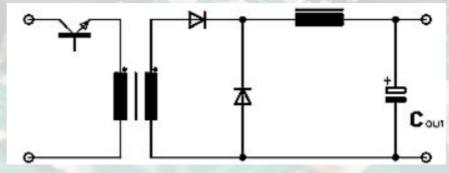
#### Filtros Indutivos (Chokes)

**Função:** Limitam variações rápidas de corrente por meio de alta impedância para altas frequências, bloqueando ruídos e transientes.

Aplicações Típicas: Indutores tipo bobina toroidal, bead de ferrite (ferrite beads), utilizados especialmente em linhas de alimentação de circuitos digitais e RF.












#### Filtros passivos:

Filtros LC (Indutor-Capacitor)

Função: Combinam capacitores e indutores em configurações como filtros passa-baixa, oferecendo maior eficiência na atenuação de ruídos em diversas frequências.

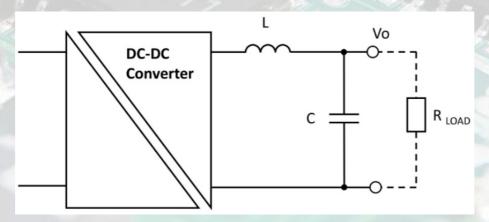**Aplicações Típicas:** Fontes chaveadas, reguladores de tensão, e alimentação de sistemas analógicos sensíveis (ex.: amplificadores e conversores A/D).






#### Filtros passivos:

Filtros RC (Resistor-Capacitor)

**Função:** Suavizam transientes de alta frequência e proporcionam amortecimento, especialmente eficazes para pequenas correntes.

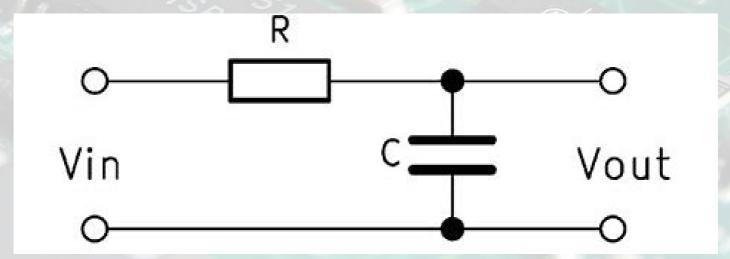**Aplicações Típicas:** Alimentação para sensores analógicos e circuitos de referência, onde o consumo é baixo e exige estabilidade máxima.







#### Filtros passivos:
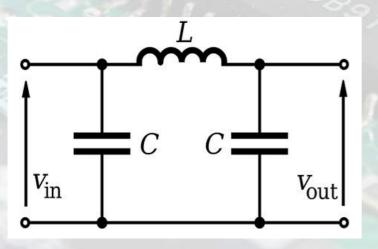
#### Filtros Pi (π) e T

**Função:** Estrutura combinada (C–L–C ou L–C–L), altamente eficaz na redução de interferências eletromagnéticas e ruídos provenientes de fontes chaveadas e RF.

**Aplicações Típicas:** Fontes de alimentação de alta eficiência, sistemas de RF, e interfaces de comunicação.



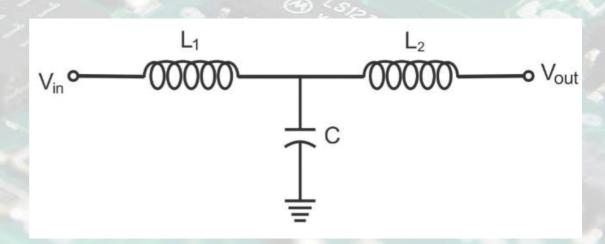




#### Filtros passivos:

Filtros Common-Mode (Modo Comum)

**Função:** Reduzem ruídos de modo comum, eliminando interferências simultâneas nas linhas de alimentação.

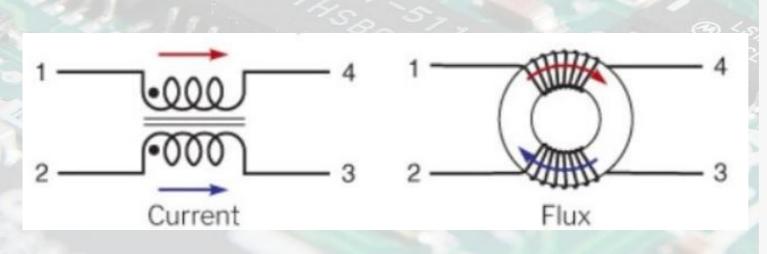Aplicações Típicas: Cabos de alimentação de equipamentos industriais e eletrônica de potência, especialmente inversores e fontes chaveadas.







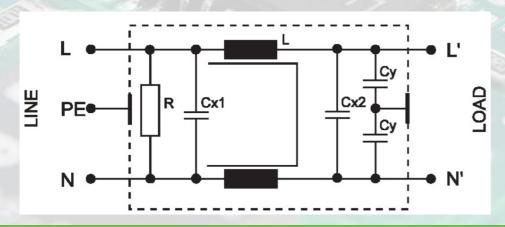
# Filtros passivos: Filtros EMI/RFI

**Função:** Projetados especificamente para reduzir interferências eletromagnéticas (EMI) e de rádio frequência (RFI), comumente usando bobinas toroidais com enrolamentos balanceados.

**Aplicações Típicas:** Fontes chaveadas, conversores DC-DC, equipamentos industriais, e eletrônica automotiva.








#### **Aterramento:**

O aterramento de circuitos eletrônicos consiste em estabelecer um ponto de referência comum (GND) para tensões e correntes, garantindo segurança, estabilidade e redução significativa de ruídos eletromagnéticos.

Um aterramento eficiente reduz interferências entre diferentes partes do circuito, melhora a integridade de sinais analógicos e digitais, e previne riscos elétricos associados a correntes de fuga e sobretensões. Para isso, recomenda-se o uso de aterramento em ponto estrela ou planos de terra contínuos.




#### **Aterramento:**

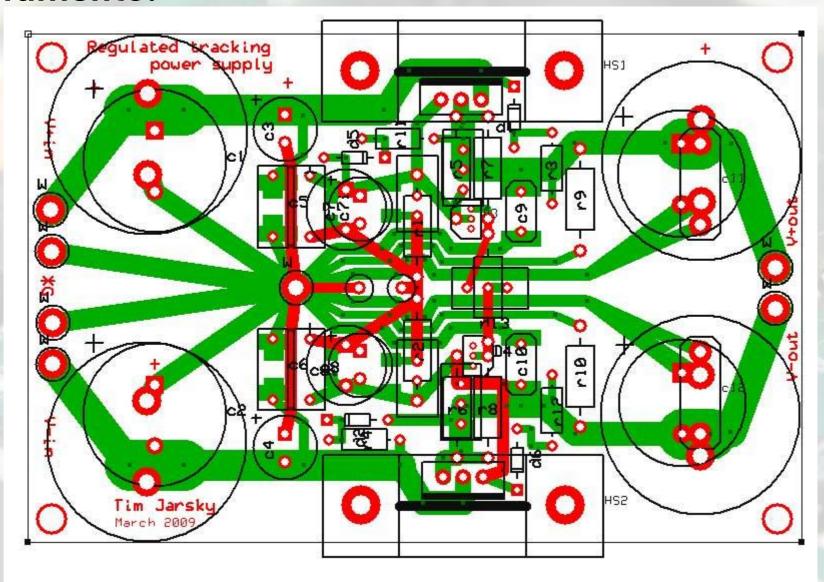



#### **Aterramento:**

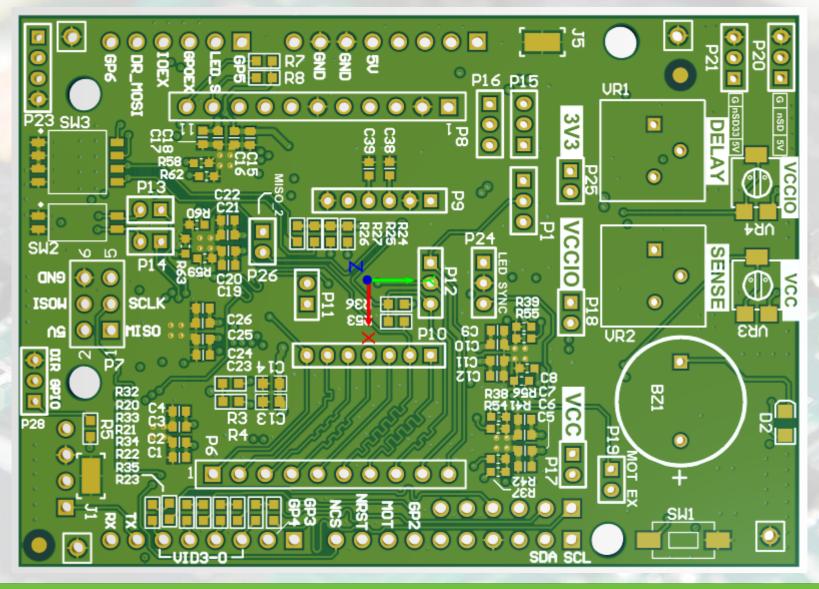



#### Tensão de referência:


As tensões de referência são sinais elétricos estáveis e precisos utilizados como padrão para comparação, calibração ou conversão em circuitos eletrônicos analógicos e digitais.


Essas tensões, frequentemente obtidas por circuitos integrados especializados (ex.: TL431, LM385, REF02), proporcionam estabilidade térmica e baixa variação sob diferentes condições ambientais e cargas. São essenciais em aplicações como conversores analógico-digitais (ADC), amplificadores operacionais, fontes reguladas e circuitos de medição.


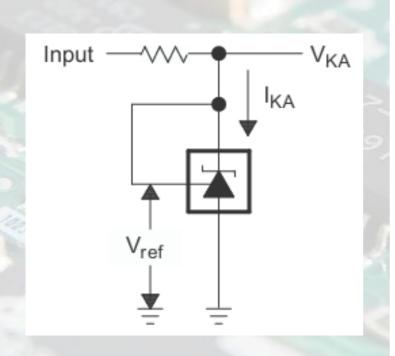
#### Tensão de referência:

Um projeto adequado exige seleção cuidadosa dos componentes, técnicas eficazes de desacoplamento e layout apropriado, garantindo que a referência não seja afetada por ruídos ou flutuações da alimentação principal.



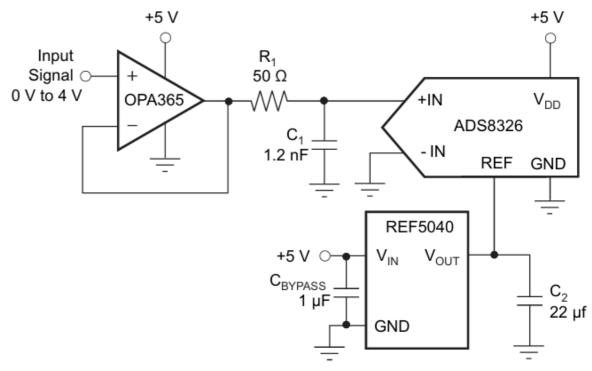




#### Cristais e osciladores de clock:

São componentes eletrônicos utilizados para gerar sinais periódicos precisos que determinam a frequência operacional de circuitos. Um cristal de clock (quartzo) é um componente passivo que oscila em frequência específica ao receber estímulo externo. Já o oscilador de clock é um dispositivo ativo que integra internamente o cristal junto a circuitos eletrônicos adicionais para fornecer diretamente uma saída pronta. Escolher adequadamente entre cristais e osciladores envolve fatores como estabilidade térmica, precisão, consumo de energia e complexidade do circuito, para garantir o desempenho ideal do sistema.



#### Cristais e osciladores de clock:

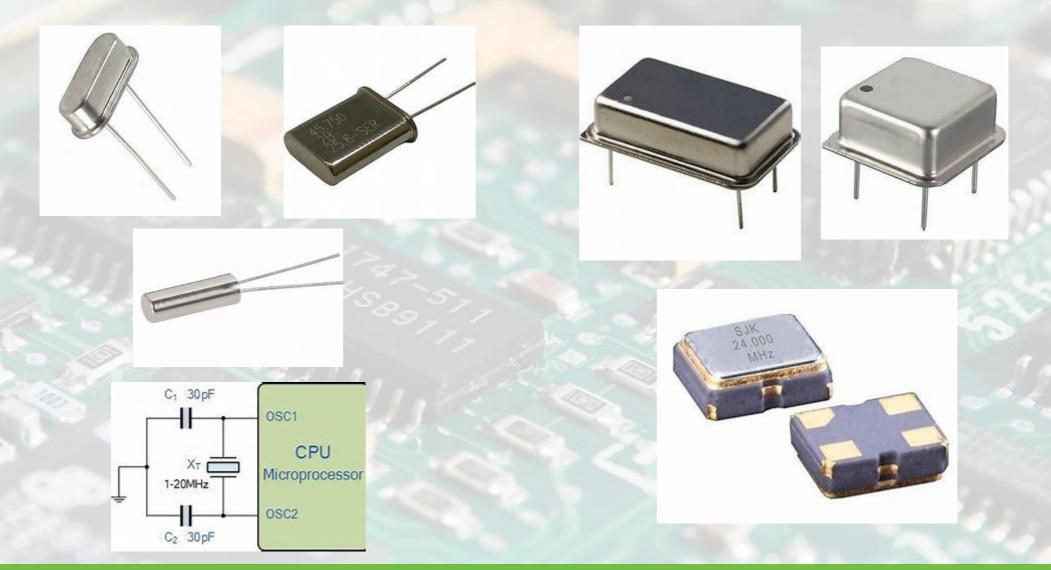




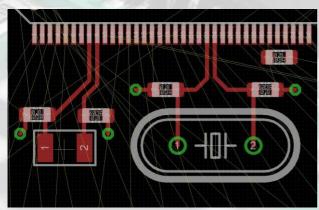
#### Sinais de clock:

Sinais e trilhas de clock em placas eletrônicas são críticos por serem fontes potenciais de interferências eletromagnéticas e crosstalk devido às suas transições rápidas e alta frequência.

Para minimizar problemas, é necessário manter essas trilhas curtas, diretas e afastadas de sinais sensíveis, utilizar planos de referência (GND) contínuos próximos às trilhas para reduzir a impedância e evitar loops de retorno.



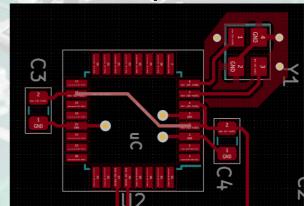



#### Entradas e Saídas Analógicas e Digitais:

A impedância de entrada é um fator crítico tanto em entradas analógicas quanto digitais de microcontroladores porque define o comportamento elétrico e a integridade dos sinais recebidos.

Em entradas analógicas, uma impedância alta é essencial para evitar carregar ou distorcer o sinal medido, preservando a precisão da leitura.

Em entradas digitais, apesar de normalmente apresentarem alta impedância, o principal cuidado é evitar que ruídos externos induzam falsos acionamentos devido à alta sensibilidade.




#### Entradas e Saídas Analógicas e Digitais:

Por isso, é comum utilizar resistores externos de pull-up ou pull-down, reduzindo efetivamente a impedância e tornando o sinal mais robusto.


Outra abordagem é utilizar um Buffer para garantir a

integridade do sinal.

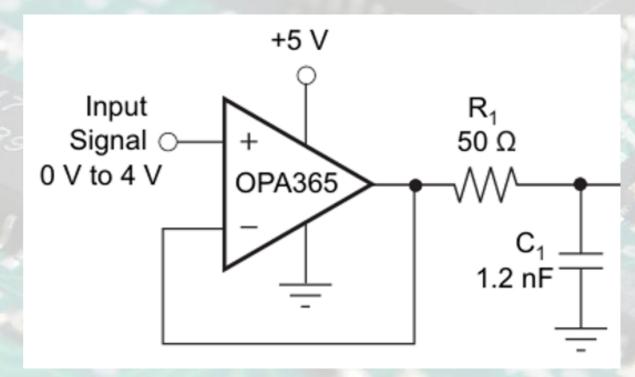



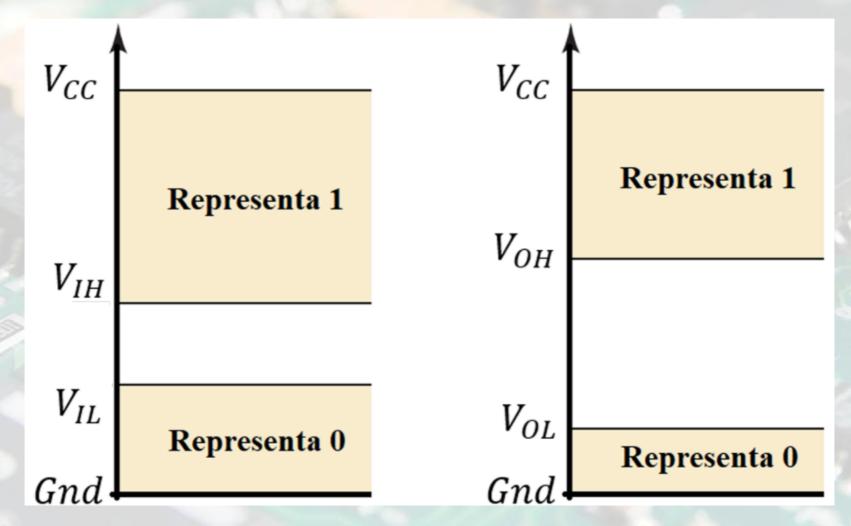
Entradas e Saídas Analógicas e Digitais: Entradas Digitais, ruído e Schmitt trigger:





#### Entradas e Saídas Analógicas e Digitais:


Entradas Digitais, pull-up ou pull-down:

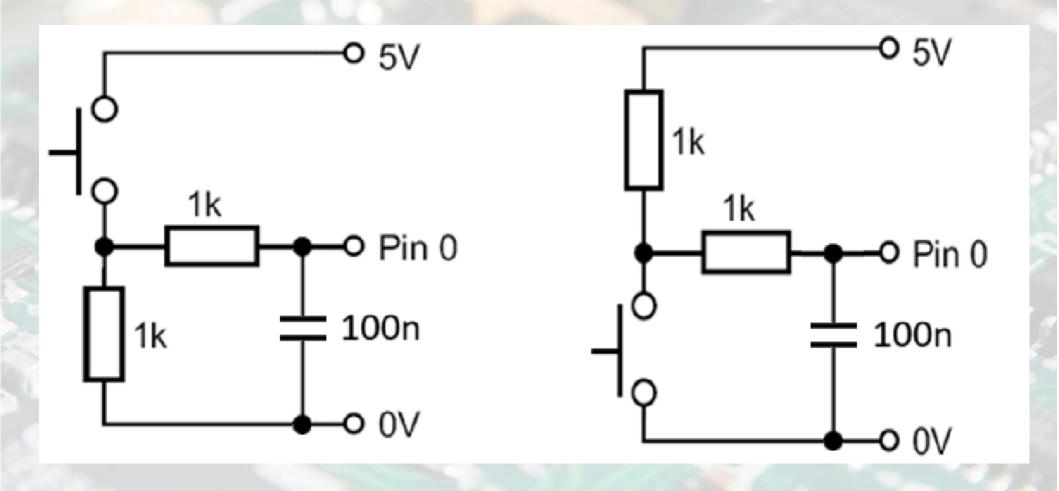




#### Entradas e Saídas Analógicas e Digitais:


Entradas Digitais, proteção:

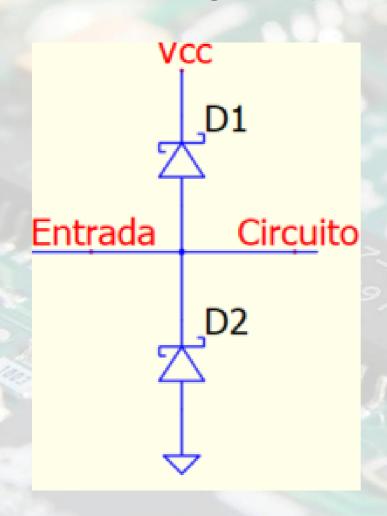

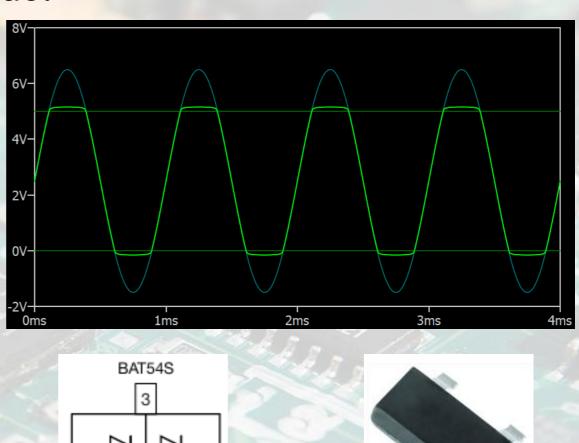




Conectando sensores comerciais (24V).

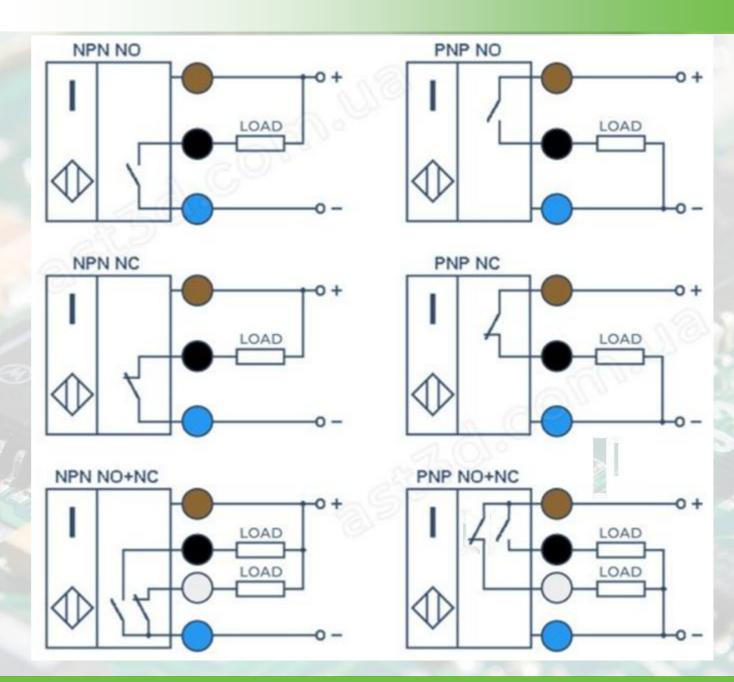




#### Entradas e Saídas Analógicas e Digitais:

Entradas Digitais Acopladas e Isoladas:

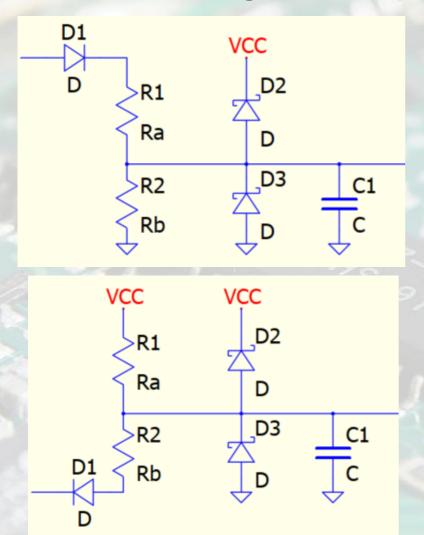

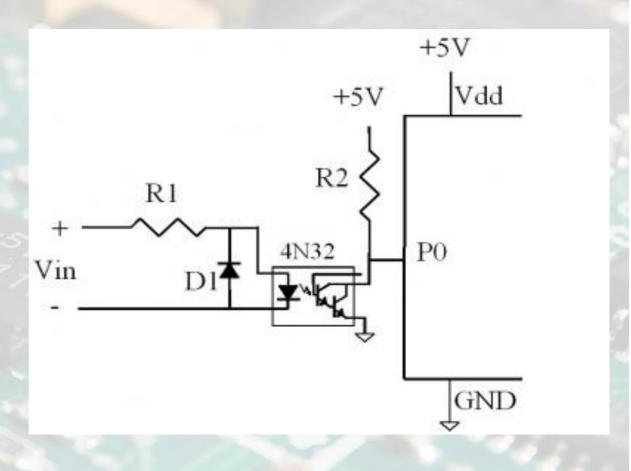



#### Entradas e Saídas Analógicas e Digitais:

Entradas Analógicas e frequência de Nyquist :

A frequência de Nyquist é definida como metade da frequência de amostragem de um conversor analógico-digital (ADC), sendo a máxima frequência possível que pode ser corretamente representada sem gerar o efeito de aliasing (sobreposição espectral).


Segundo o Teorema de Nyquist-Shannon, para amostrar adequadamente um sinal analógico e garantir sua perfeita reconstrução digital, a taxa de amostragem deve ser no mínimo duas vezes maior que a maior frequência presente no sinal.


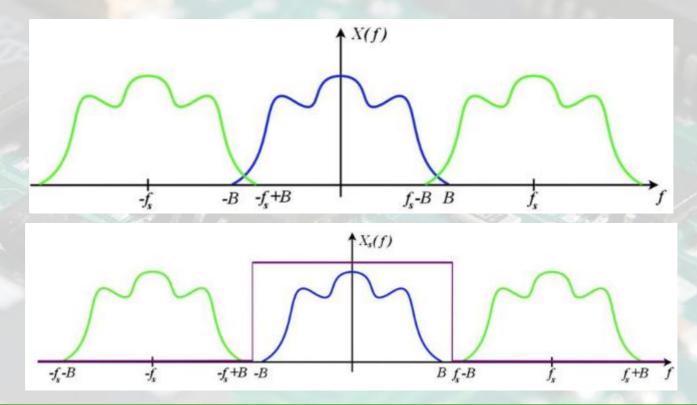
#### Entradas e Saídas Analógicas e Digitais:

Entradas Analógicas e frequência de Nyquist :


Frequências superiores à frequência de Nyquist necessitam obrigatoriamente de **filtros passa-baixa** (antialiasing) antes do ADC para evitar distorções.





#### Entradas e Saídas Analógicas e Digitais:

Entradas Analógicas, Filtros Ativos.

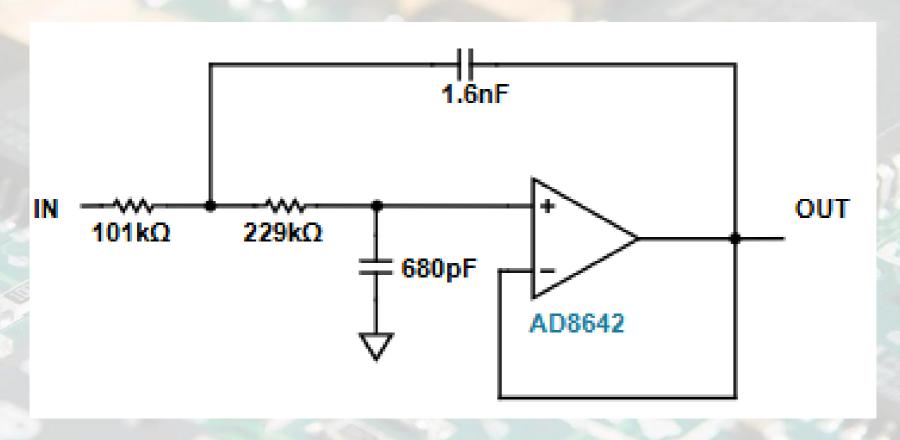



https://tools.analog.com/en/filterwizard/



#### Entradas e Saídas Analógicas e Digitais:

Saídas Digitais a transistor.

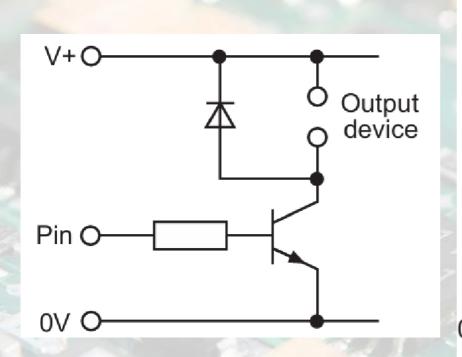

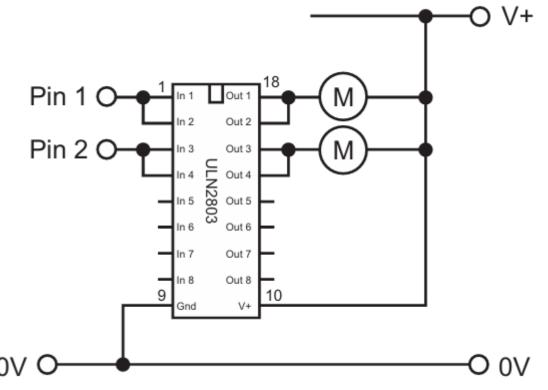


É necessário garantir a saturação do transistor e implementar as proteções necessárias.



#### Entradas e Saídas Analógicas e Digitais:

Saídas Digitais a Relé.

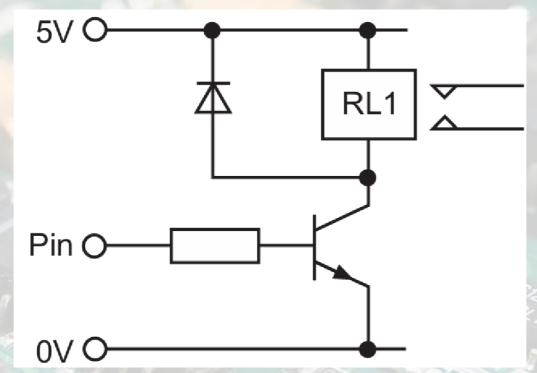

É necessário garantir a saturação do transistor e limitar a frequências das comutações. As proteções adequadas também são necessárias.




### Entradas e Saídas Analógicas e Digitais: Saídas Analógicas.

- Saída analógica com conversor D/A: disponível em alguns microcontroladores ou em circuitos integrados conversores, como o MCP4725 por exemplo. Útil quando se necessita de precisão no sinal analógico de saída.
- Saída analógica emulada por PWM: é possível implementar na maioria dos microcontroladores, facilitando o projeto. Útil quando não se necessita muita precisão ou velocidade de variação no sinal de saída. Necessita um filtro passa baixas na saída.


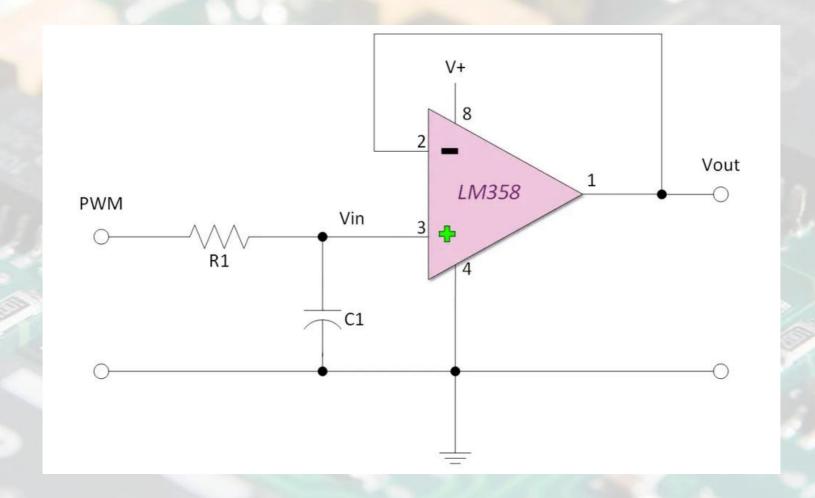
#### Entradas e Saídas Analógicas e Digitais:


Saídas Analógicas, adequação do sinal (0 – 5V).




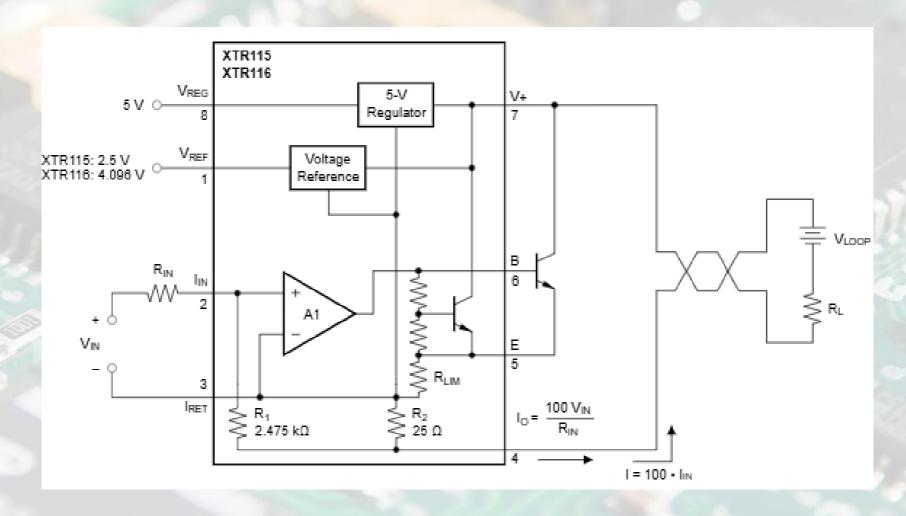
#### Entradas e Saídas Analógicas e Digitais:

Saídas Analógicas, adequação do sinal (4 – 20mA).





#### Proteções:

Todos os circuitos estão sujeitos a condições inesperadas de operação e dever ter as proteções necessárias para não sofrer danos. As principais proteções implementadas em circuitos são:

- Sobrecorrente ou curto circuito.
- Sobretensões ou transientes.
- Inversão de polaridade.
- Ruídos

Para a proteção contra ruídos são utilizados os filtros apresentados anteriormente.



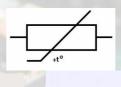
#### Proteções:

Sobrecorrente ou curto circuito.

Para proteger contra sobrecorrentes ou curto circuitos são utilizados **Fusíveis ou fusíveis rearmáveis (PTC)** em série com a alimentação do circuito a ser protegido.







https://jlcpcb.com/api/file/downloadByFileSystemAccessId/8579711410764910592



#### **Proteções:**

Sobretensões ou transientes.

Para proteger contra sobretensões ou transientes pode ser utilizados **Diodos TVS** (Transient Voltage Suppressor), **Varistores** (MOV - Metal Oxide Varistor) ou até Diodos **Zener**, sempre em paralelo com o circuito que se deseja proteger.







LTVS16H5.0T5G.pdf



#### Proteções:

Inversão de polaridade.

Para proteger contra inversão de polaridade é utilizado um diodo em série com o circuito. Diodos Schottky são indicados por oferecer menor queda de tensão.

Se não for possível colocar um diodo em série, é possível colocar um diodo em antiparalelo precedido por um fusível.

